

สมาชิกกลุ่ม

1 6833122321 ชีรจุฑา สิทธิสุขเอนก

2 6833076121 ณีภูธรณิชา ศรีบัณฑิต

3 6833266021 สิริวิทย์ กาญจนศิริธำรง

4 6833225321 ภูริสรณ์ ดลิ่งจิตร

## แนวคิด

1. เป็น mini CPU ที่ทำงานตาม instruction ได้โดยใช้ clock น้อยที่สุดและไม่เกิด data hazard
2. ต่อ 1 instruction มีการทำงาน fetch และ write ซึ่ง write ก่อนค่อย fetch คำสั่งถัดไป
3. สามารถมองและเข้าใจวงจรได้ง่าย
4. ทำแต่ละส่วนแยกกัน เพื่อสามารถแก้ไขส่วนที่มีปัญหาได้โดยตรง

## Control Unit

โดยมีองค์ประกอบคือ PC IR และ pRAM

PC บอก Address ของคำสั่งใน pRAM แล้วเพิ่มไปเรื่อยๆ และ IR จะนำคำสั่งที่มาจาก pRAM ไป execute และจะทำการ fetch คำสั่งทุก 1 clock

## ALU

ในส่วนนี้จะแยกแต่ละ instruction ตาม opcode โดยจำนวนวงจรมีเท่ากับจำนวน opcode เพื่อความเร็วจึงทำการคำนวณแบบ parallel แล้ว output มาเข้า mux ที่จะเลือกคำตอบ โดยอิงจาก opcode ที่กำลังทำงาน อยู่ แล้วไปต่อเข้ากับ register และ memory

## Register

ในส่วนนี้จะ ให้ databus ที่เก็บค่าที่เลือกมาจาก ALU เชื่อมกับทุก register แต่ไม่สามารถเขียนลง register ได้จนกว่า จะมีตัวที่จะบอกว่า register ไหนมีสิทธิ์เขียนซึ่งจะมาจาก opcode แต่ในกรณี ที่บาง opcode จำเป็นต้องตั้งค่าเพื่อใส่ค่าอื่นจาก databus ทำให้ต้องมีการ เช็อีกทีว่า เป็น opcode พิเศษตัวนั้นไหม


## Memory

สำหรับส่วนนี้ จะทำงานเหมือน Register แต่ที่เพิ่มมาคือ วงจรที่ทำให้สามารถ ส่งค่า ตอบเมื่อ result เป็น 1 และจะวนลูป 16 ครั้ง เพื่อส่งคำตอบตั้งแต่ Address 0x00 - 0x0F และสามารถ วนลูป reset ค่าจาก Address 0x00 - 0x0F ได้

## LCM (ไม่สำเร็จ)


เป็นหนึ่งใน opcode ธรรมดา โดยแนวคิดที่ใช้คือการใช้ ROM เข้ามาช่วยในการทำ ค.ร.น. ให้โดย ใส่เลข 2 ตัวขนาด 8 bit ที่ต้องการหาไป และ output ออกมาเป็น 16 bit โดย 8 bit หน้าคือค่าของ most significant และ 8 bit หลังคือค่าของ least significant ซึ่งเกิดจากการกำหนดค่าข้างใน ROM หลังจากนั้นทำการเก็บ 2 ค่านี้ที่ตำแหน่ง rRAM[0x0E] และ rRAM[0x0F] ตามลำดับ -ปัญหา คือ ยังไม่สามารถรับค่าที่ต้องการหาค.ร.น. มาได้ทั้งหมด โดยหาได้เพียงแค่ตัวแรก อีกตัวที่ ได้มา ยังคงเป็น address เก่าทำให้ค่าของตัวที่สองมีค่าเท่ากับตัวแรก ทำให้ค่าของค.ร.น.ยังไม่ถูกต้อง

# ASM CHART

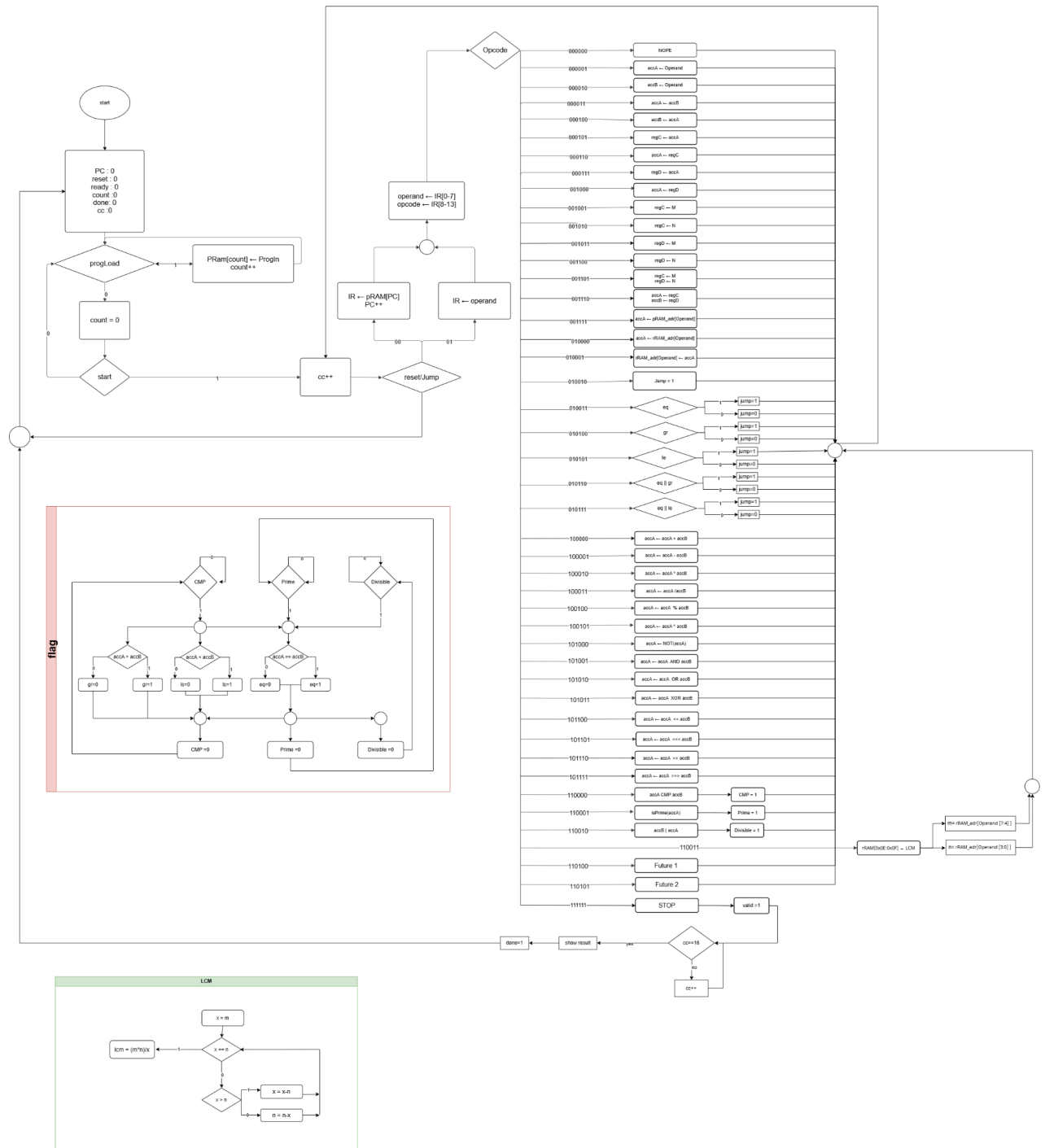


# การออกแบบและพัฒนาส่วน Data Path


ALU

 


en\_write

 

register

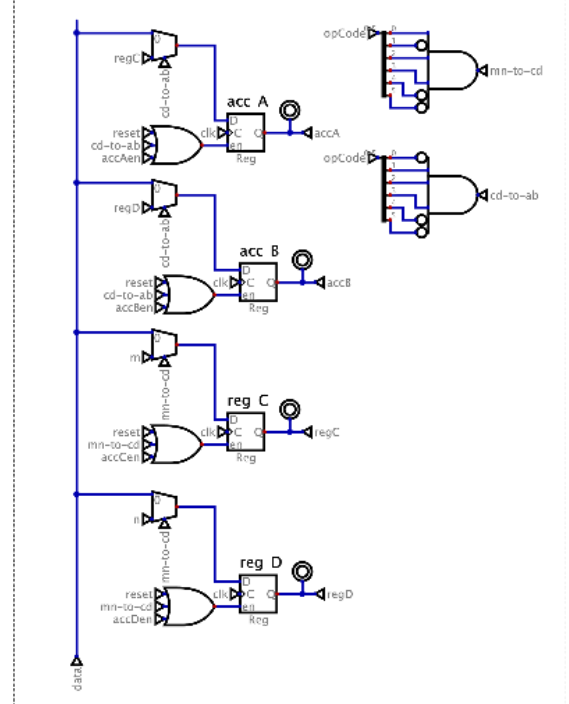


Memory

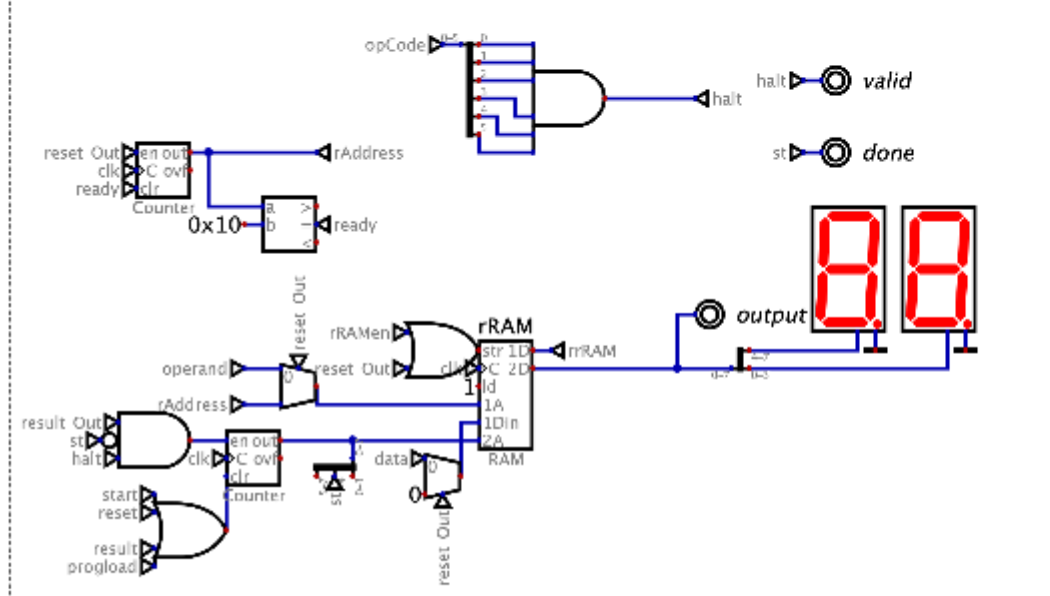


ข้อมูล 8 bits ที่ได้จากการ execute ของแต่ละ instruction จะออกมาจาก ALU ยกเว้น

 - opcode ที่ต้อง jump จะทำใน mux อีกตัวเพื่อเลือกตามเงื่อนไขว่าจะ jump หรือไม่ คำสั่งที่ไม่เกี่ยวกับการ jump ให้ใส่ 0 ใน rom ใส่ค่าเป็น 1 ใน opcode ที่มีการ jump




File									
Address	0	1	2	3	4	5	6	7	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	1	1	1	1	1	1	1
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0

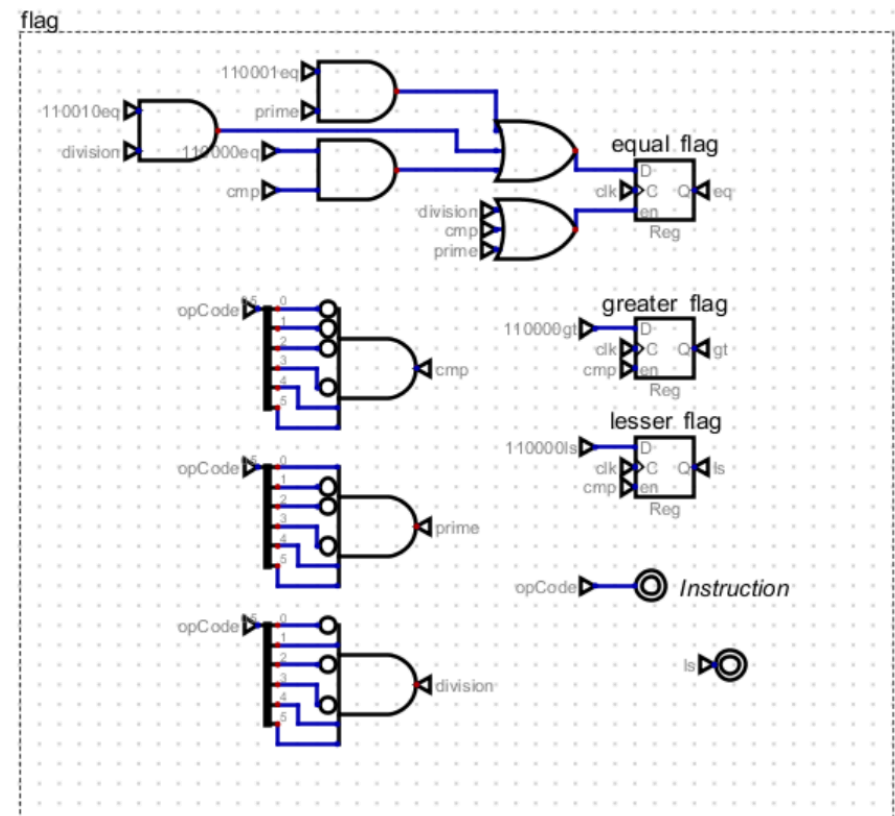- ทำงานเกี่ยวกับ flag โดย ข้อมูลที่ได้จากการคำนวณจะเชื่อมกับ Register และ rRAM โดยตรง แต่ port str มีค่า 1 เข้าจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าของ storage นั้นได้



## Control Unit

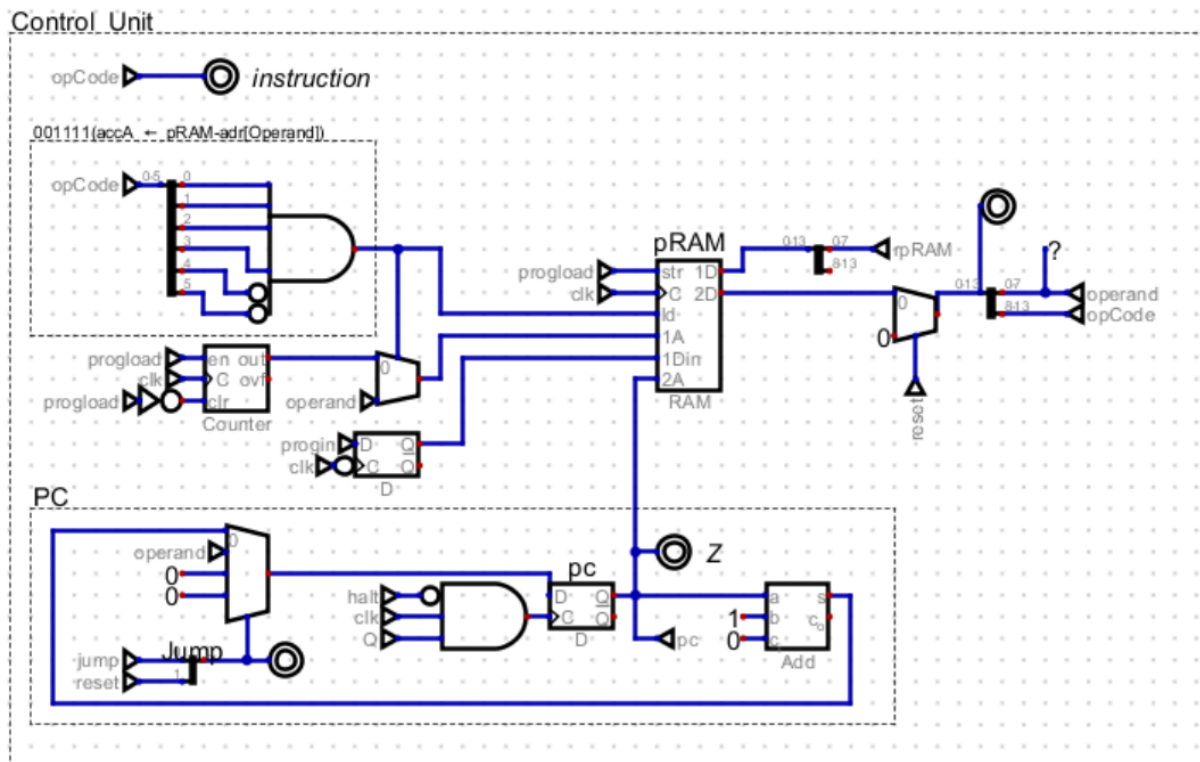

ในส่วนของ control unit จะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่ สามส่วนคือ Program Counter (PC), Instruction Register (IR) และ Program RAM (pRAM) จะต้องทำให้ pc ใช้ clock น้อยที่สุดก่อนที่จะ fetch คำสั่งถัดไป ต่อมาจะเป็นรายละเอียดของ ส่วนประกอบของ control unit

## PC

Program Counter เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้เก็บ **ที่อยู่ของคำสั่งถัดไป** หน้าทีหลักๆคือ ทำการ fetch ข้อมูลที่มีทั้ง operand และ opcode ซึ่งอยู่ใน pRAM ออก port 2D แล้วนำผลที่ได้ไปเก็บไว้ใน Instruction Register (IR)

โดยจะออกแบบให้ pc สามารถทำได้สามอย่างคือ

- 1 fetch คำสั่งถัดไป
- 2 jump ไปยัง address ต่างๆ
- 3 Reset เข้าสู่ Idle State ซึ่งในสภาวะนี้ PC จะไม่ทำการ fetch คำสั่งใหม่ (หยุดชั่วคราวเพื่อรอการเริ่มต้นระบบใหม่)ซึ่งเมื่อมีการ reset pc จะเข้าสู่ idle state หมายความว่าไม่ต้อง fetch คำสั่งถัดไปแล้ว

## IR

ในส่วนนี้ จะกระจาย สัญญาณ 14 bit ที่ PC fetch มาแยกไปเป็น operand และ opcode แต่ไม่ใช่ clock เพื่อส่งต่อให้หน่วยควบคุม (control logic) และหน่วยปฏิบัติการ (ALU) ใช้งาน และในกรณีที่มีการกด reset จะทำการ เก็บค่า เป็น 0 (14 bits) แทน และ ไม่สนใจค่าที่ PC fetch มา

## pRAM

จะเป็นตัวเก็บ instruction ที่โหลดเข้ามาก่อนที่จะ CPU จะเริ่มทำงาน เพื่อให้ PC fetch ไปใช้งาน โดยกลุ่มเรา กำหนดให้ port 1A เป็น port สำหรับเก็บ instruction และ ใช้สำหรับทำงานกับบาง opcode ส่วน port 2A จะเป็น port สำหรับ fetch คำสั่งเข้า IR